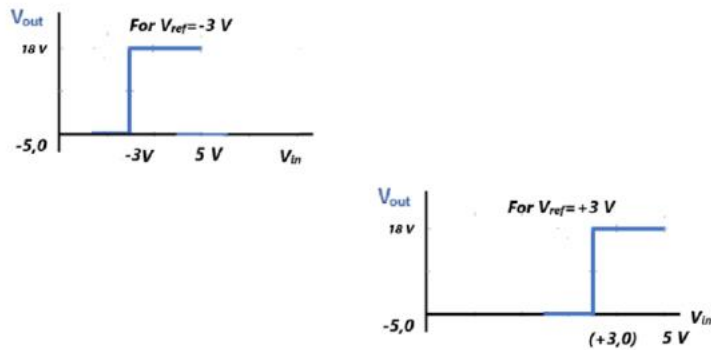
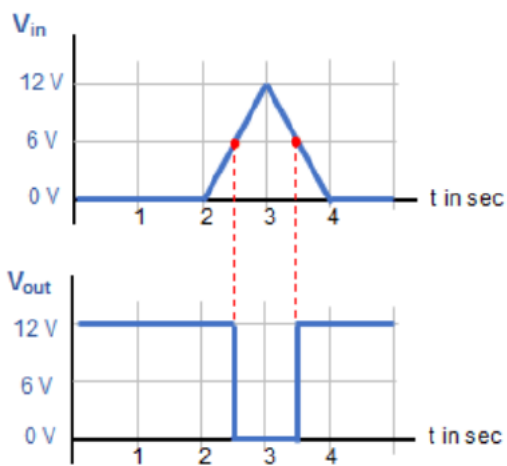
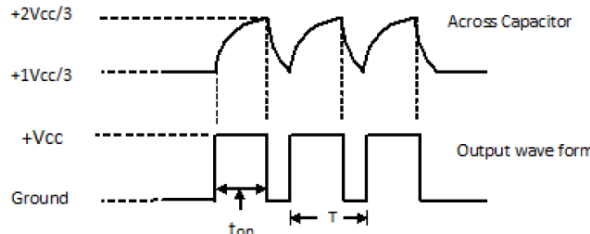
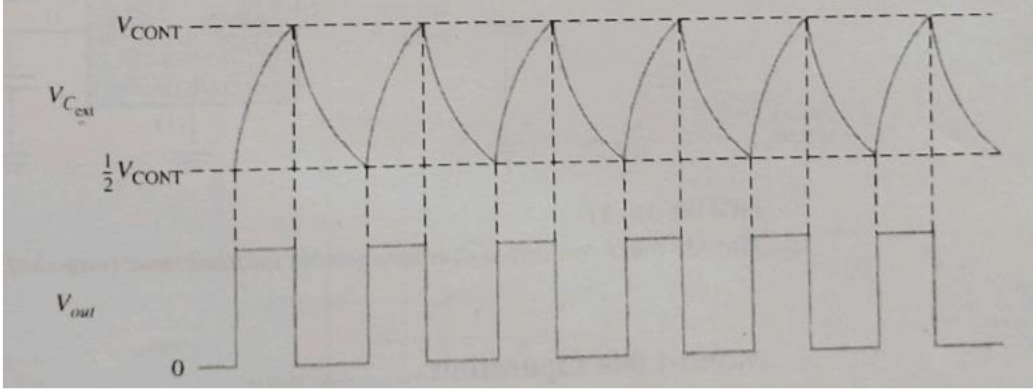


Answers of Assignment 9-10-12

Q.	Answers of Assignment-9
1	
2	<p>Given $+V_{cc}=12\text{ V}$ and $-V_{cc}=0\text{ V}$ and $R_1=R_2$, therefore $V_{ref}=V_{cc}/2=6\text{ V}$</p> 
3	<p>$f=5.64\text{ kHz}$, Duty Cycle= 59.5 %</p>
	
	<p>With Control Pin-5 kept at 2.8 V DC:</p>

Answers of Assignment 9-10-12

	 <p> $t_{on} = 0.418 \cdot (R_A + R_B)C$, $t_{off} = R_B C \ln(2) = 0.69 R_B C$ </p>
4	Pulse width= 1.1 ms
	Answer of Assignment-10
1	a. 104 Ohm, $Z_T = 342.11 \text{ Ohm}$, b. $I_C = 16.45 \text{ mA} \angle 90^\circ$, c. $I_L = 16.78 \text{ mA} \angle -78.69^\circ$ d. $795.77 \mu\text{H}$, 76.52 nF e. $Q_p = 3.29$, $BW = 6079.03 \text{ Hz}$
2.	i. $R = 30.67 \text{ Ohm}$, ii. $L = 50.72 \text{ mH}$, iii. $Q = 10.38$
3.	a. 3.91 mH , b. $X_L = X_C = 44.2 \text{ ohm}$, c. $I_{rms} = 3.01 \text{ mA}$, d. 42.58 micro W , e. 42.58 micro VA , f. 1, g. $Q_s = 9.4$, $BW = 191.49 \text{ Hz}$.
4.	$Z_L = 0.72 \Omega - j 5.46 \Omega$, $P_{max} = 25.32 \text{ W}$
	Answers of Assignment-12
1.	<p>a. $H(j\omega) = 0.05\omega / \sqrt{1 + (0.1\omega)^2}$ and $\theta = 90^\circ - \tan^{-1}(0.1\omega)$.</p> <p>b. $H(j\omega_x) = 1 / 2\sqrt{2}$ and $\theta_x = 45^\circ$.</p> <p>c. $H(j\omega) _{\omega \rightarrow 0} = 0.05\omega \Rightarrow 6 \text{ dB/octave}$, and $H(j\omega) _{\omega \rightarrow \infty} = 0.5 \Rightarrow \text{flat}$.</p> <p>d. High pass characteristic with $H(j\omega) _{sat} = 0.5$.</p>
2.	<p>a. $\Rightarrow H(j\omega) = 1 / \sqrt{\{1 + 2000(1 - 10^{-6}\omega^2)\}^2 + (0.09\omega)^2}$ and $\theta = -\tan^{-1}[(0.09\omega) / \{1 + 2000(1 - 10^{-6}\omega^2)\}]$.</p> <p>b. $\omega_x = 1000 \Rightarrow H(j\omega_x) \cong 1 / 90$ and $\theta_x \cong 90^\circ$.</p> <p>c. $H(j\omega) _{\omega \rightarrow 0} \cong 0.0005 \Rightarrow \text{flat but very low level}$, and $H(j\omega) _{\omega \rightarrow \infty} = 500 / \omega^2 \Rightarrow -12 \text{ dB/octave}$.</p> <p>d. Band pass characteristic with centre frequency ω_x because $H(j\omega_x) \gg 0.0005$ (flat level).</p>
3.	<p>a. $\Rightarrow H(j\omega) = 1 / \sqrt{(1 - 0.0001\omega^2)^2 + 0.0009\omega^2}$ and $\theta = -\tan^{-1}[0.03\omega / (1 - 0.0001\omega^2)]$.</p> <p>b. $\omega_x = 100 \Rightarrow H(j\omega_x) = 1 / 3$ and $\theta_x = -90^\circ$.</p>

Answers of Assignment 9-10-12

	<p>c. $H(j\omega) _{\omega \rightarrow 0} = 1 \Rightarrow$ flat and $H(j\omega) _{\omega \rightarrow \infty} = 10^4 / \omega^2 \Rightarrow -12 \text{ dB/octave.}$</p>
	<p>d. Low pass characteristic with $H(j\omega) _{\text{flat}} = 1.$</p>
4.	$f = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}} \Rightarrow C = \frac{1}{2\pi Rf\sqrt{6}} = \frac{1}{2\pi 10k \times 1k\sqrt{6}} = \underline{6.5nF}$
	$ A = \frac{R_f}{R_i} \geq 29 \Rightarrow R_f \geq 29R_i = \underline{290 \text{ k-ohm}}$
5.	<p> $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1C_1R_2C_2}} \Rightarrow f^2 = \frac{1}{4\pi^2 R_1C_1R_2C_2}$ Frequency of oscillation $R_1C_1 = \frac{1}{4\pi^2 f^2 R_2C_2} = \frac{1}{4\pi^2 (1k)^2 10k \times 0.1\mu} = 0.025ms \Rightarrow C_1 = \frac{0.025ms}{R_1} \dots\dots(1)$ $\frac{R_2}{R_4} = \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1} \Rightarrow \frac{10k}{1k} = \frac{R_1}{10k} + \frac{0.1\mu F R_1}{0.025ms} \Rightarrow \frac{R_1}{10k} = 10 - \frac{0.1 \times R_1}{25} =$ $R_1 = \underline{2.439 \text{ k-ohm}}$ $(1) \Rightarrow C_1 = \frac{0.025ms}{2.439 \text{ k-ohm}} = \underline{0.01 \mu F}$ Condition of oscillation </p>