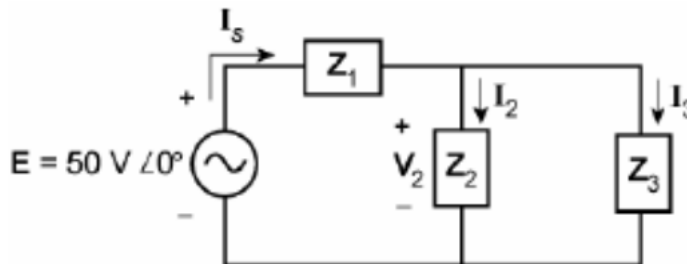


Answers of Assignment 1,2 and 6

Q. No.	Answers (Assignment-1)
8	a. $I_x=4\text{ A}$, $I_y=2\text{ A}$, $I_z=0$. b. $I_x=2\text{ A}$, $I_y=0$, $I_z=0$. c. $I_x=I_y=I_z=2\text{ A}$.
14	a. $I_x=5\text{ A}$: $V_1=25\text{ V}$, $I_y=2.5\text{ A}$ b. $V_1=3\text{ V}$: $I_x=0.6\text{ A}$, $I_y=0.3\text{ A}$ c. None
16	a. 0.125 A b. -1 A
22	$P(20\text{V})=-80\text{ W}$, $P(1.5\text{ Ohm})=24\text{ W}$, $P(14\text{ Ohm})=14\text{ W}$, $P(2\text{ Ohm})=18\text{ W}$, $P(4\text{ Ohm})=16\text{ W}$, $P(2.5\text{ Ohm})=2.5\text{ W}$, $P(i_s)=5.5\text{ W}$
23	a. $V_{14}=0$: $V_{13}=8\text{ V}$, $V_{23}=-4\text{ V}$, and $V_{24}=-12\text{ V}$. b. $V_{14}=6\text{ V}$: $V_{13}=14\text{ V}$, $V_{23}=2\text{ V}$ and $V_{24}=-6\text{ V}$ c. $V_{14}=-6\text{ V}$: $V_{13}=2\text{ V}$, $V_{23}=-10\text{ V}$, $V_{24}=-18\text{ V}$
28	a. $i=4\text{ A}$: $R=0.57\text{ Ohm}$ b. $i=2.38\text{ A}$: $R=1\text{ Ohm}$ (Aprox.) c. $i=100/7\text{ A}$: $R=0.12\text{ Ohms}$ (Aprox)
37	$P(6\text{ Ohm})=150\text{ W}$, $P(4\text{ Ohm})=225\text{ W}$, $P(12\text{ Ohm})=75\text{ W}$, $P(8\text{ A})=-240\text{ W}$, $P(7\text{ A})=-210\text{ W}$

Q.	Answer of Assignment-2
6.	$V_1=18/7\text{ V}$, $i_1=0$
8.	$V_x=-150.48\text{ V}$
11.	$V_2=-28\text{ V}$
13.	$V_x=-8.08\text{ V}$ (Approx)
31	$i_x=(120/43)\text{ A}$
34.	$I_x=(25/3)\text{ A}$
36.	$V_x=4/3\text{ V}$ or $I_1(1\text{ Ohm})=4/3\text{ A}$, I_2 (bottom right mesh)= 0.073 A
43.	3.65 W (absorbed by 2.2 V source)
50.	a. A: short ckt, $v_3=69\text{ V}$ (approx). b. A: 9 V source, $v_3=67.6\text{ V}$ c. A: $5i$ dependent current source, $v_3=189\text{ V}$

Answers of Assignment 1,2 and 6

Q. Section A	Answers of Assignment-6
Q. 1	Answers given with Assignment Problems
2	<p> $Z_T = 5 \text{ Ohm}$ Angle 53.13 degrees, $I = 10 \text{ A}$ Angle (-53.13 degrees), For R: Real Power $P = 300 \text{ W}$, $Q = 0 \text{ VAR}$, $S = 300 \text{ VA}$ For L: $P = 0 \text{ W}$, $Q = 900 \text{ VAR (L)}$ or $+ 500 \text{ VAR}$, $S = 900 \text{ VA}$ For C: $P = 0 \text{ W}$, $Q = 500 \text{ VAR (C)}$ or -500 VAR, $S = 500 \text{ VA}$ Total $P = 300 \text{ W}$, $Q = 400 \text{ VAR(L)}$, $S_T = 500 \text{ VA}$, Power Factor = 0.6 lagging. </p>
3	<p>a. $I(R) = 3 \text{ A}$ Angle 30 degrees, $P = 180 \text{ W}$, $Q(R) = 0 \text{ VAR}$, $S = 180 \text{ VA}$</p> <p>b. $I(L) = 6 \text{ A}$ Angle -60 degrees, $P(L) = 0 \text{ W}$, $Q = 360 \text{ VAR(L)}$, $S = 360 \text{ VA}$</p> <p>c. Total $P = 580 \text{ W}$, $Q = 960 \text{ VAR(L)}$, $S = 1121.61 \text{ VA}$, $F_p = 0.517$ lagging with circuit phase angle 58.87 degrees.,</p> <p>d. Current $I_s = 18.69 \text{ A}$ with Angle -28.87 degrees.</p>
4	 <p> $Z_1: P = 0 \text{ W}, Q_L = I_s^2 X_L = (1.78 \text{ A})^2 40 \Omega = 126.74 \text{ VAR(L)}, S = 126.74 \text{ VA}$ $Z_2: P = 0 \text{ W}, Q_C = I_2^2 X_C = (1.37 \text{ A})^2 25 \Omega = 46.92 \text{ VAR(C)}, S = 46.92 \text{ VA}$ $Z_3: P = I_3^2 R = (1.14 \text{ A})^2 30 \Omega = 38.99 \text{ W}, Q_R = 0 \text{ VAR}, S = 38.99 \text{ VA}$ </p> <p> $P_T = 0 + 0 + 38.99 \text{ W} = 38.99 \text{ W}$ $Q_T = +126.74 \text{ VAR(L)} - 46.92 \text{ VAR(C)} + 0 = 79.82 \text{ VAR(L)}$ $S_T = \sqrt{P_T^2 + Q_T^2} = 88.83 \text{ VA}$ $F_p = \frac{P_T}{S_T} = \frac{38.99 \text{ W}}{88.83 \text{ VA}} = 0.439 \text{ (lagging)}$ </p>