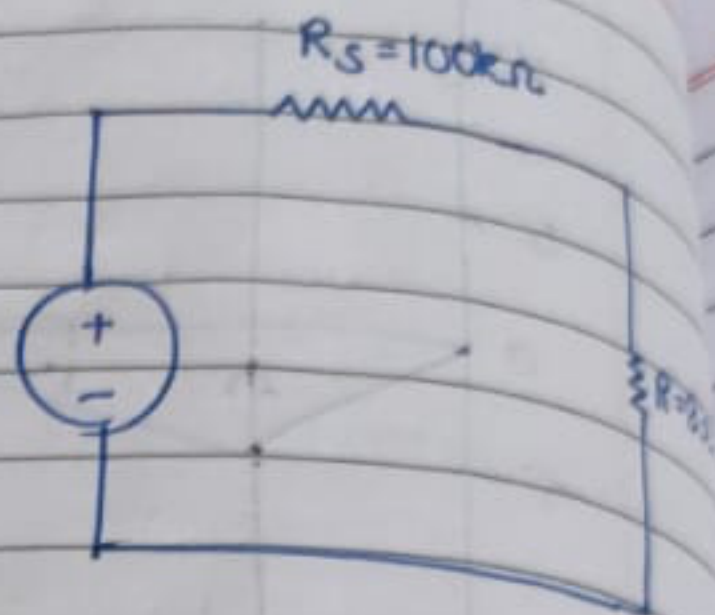


Tut-08

1)  
(a)  $V_f(p-p) = 20\text{mV}$

$$V_{rms} = \frac{V_{p-p}}{2\sqrt{2}} = \frac{10\text{mV}}{2\sqrt{2}} = \frac{10}{\sqrt{2}}\text{mV}$$



$$P = I_{rms}^2 \times R$$

$$= \left( \frac{10 \times 10^{-3}}{\sqrt{2} \times (100 \times 10^3)} \right)^2 \times 8 = 4 \times 10^{-14} \text{mW}$$

$$P = 4 \times 10^{-14} \text{mW}$$

b)  $R_i = 100k\Omega$

$$P_{out} = 4\text{W}$$

$$P_{out} = \frac{V_{out}^2}{R_{out}} = 4$$

$$R_{out}^2$$

$$V_{out} = \sqrt{4 \times 8} = \sqrt{32} \text{ Volt}$$

$$V_{in} = I_{rms} \times R_i = \frac{10 \times 10^{-3}}{\sqrt{2}} \times 100 \times 10^3 \times 8 = \frac{10000 \times 8}{\sqrt{2}}$$

$$= 8000$$

$$\sqrt{2}$$

$$\text{gain} = A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{\sqrt{32}}{8000} \times \sqrt{2}$$



$$V_{in} = I_{rms} \times R_i$$

$$= \frac{10 \times 10^{-3}}{\sqrt{2}} \times 10^5 \times 10^5$$

$$V_{in} = \frac{10^3}{\sqrt{2}} = \left( \frac{10 \times 10^{-3}}{\sqrt{2}} \times \right)$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 1$$

$$V_{in} = I_{rms} \times R_i = \frac{V_{rms}}{2} \times R_i = \frac{V_{rms}}{2} = \frac{5 \times 10^{-3}}{\sqrt{2}} \text{ V}$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{\sqrt{32} \times \sqrt{2}}{5 \times 10^{-3}} = 1600$$

b)

(c) (i)  $V_{out} \quad V_{in} = \frac{V_{rms} \times R_i}{R_j + R_i}$

$$R_i = 10^4 \Omega$$

$$V_{in} = \frac{10 \times 10^{-3} \times 10^4}{(10^4 + 10^5) \sqrt{2}} = \frac{1}{1100 \sqrt{2}}$$

$$\therefore A_v = \frac{\sqrt{32} \times \sqrt{2} \times 1100}{1100} = 8800$$



(ii)

$$V_{in} = \frac{V_{rms} \times R_i}{(R_s + R_i)} = \frac{10 \times 10^{-3} \times 10^6}{(10^5 + 10^6)\sqrt{2}} = \frac{1}{10100\sqrt{2}}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{2} \times 10100}{1} = \underline{\underline{880}}$$

(d)  $A_p = \frac{P_o}{P_i} = \frac{V_o^2 \times R_i}{R_o \times V_i^2} = \left(\frac{V_o}{V_i}\right)^2 \times \frac{R_i}{R_o}$

$$A_p = \frac{A_v^2 \times R_i}{R_o}$$

(i)  $R_i = 100k\Omega$

$R_o =$

$$A_p = \frac{(1600)^2 \times 100 \times 10^3}{8} = 3.2 \times 10^{10}$$


(ii)  $R_i = 10k\Omega$

$$A_p = \frac{(8800)^2 \times 10^4}{8} = \underline{\underline{9.68 \times 10^{10}}}$$

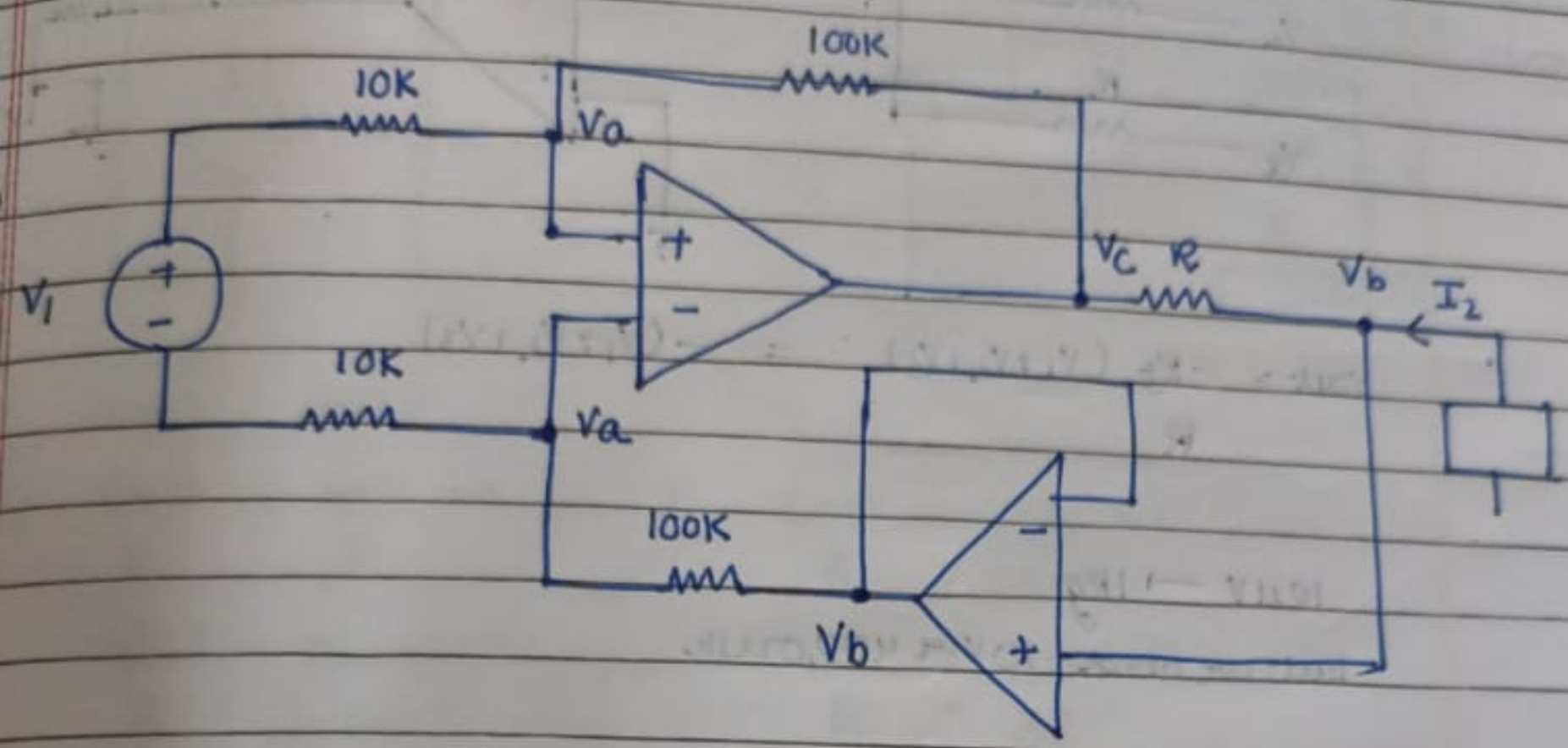(iii)  $A_p = \frac{880^2 \times 10^6}{8} = \underline{\underline{9.68 \times 10^{10}}}$



$$V_2 = \frac{21}{2} \times \left( \frac{V_{13} + V_{14}}{2} \right) - 10(V_{11} + V_{12})$$



$$\frac{V_1 + V_1 - V_c}{20K} + \frac{V_a - V_b}{100K} = 0 \quad \frac{V_a + V_1 - V_a}{20K} + \frac{V_a - V_b}{100K} = 0$$

$$10V_1 + 2V_a - 2V_b = 0 \quad -① \quad 5V_1 + V_a - V_b = 0 \quad -①$$

$$\frac{V_b - V_a}{100K + R} + V_b + I_2 = 0 \quad \frac{V_a - V_1 + V_a}{20K} + \frac{V_a - V_c}{100K} = 0$$

$$-5V_1 + V_a - V_c = 0 \quad -②$$

$$V_b - V_a = -I_2 \times (100K + R)$$

$$2(V_a - V_b) = 2I_2(100K + R)$$

$$10V_1 = -2I_2(100K + R)$$

I

$$\frac{V_b - V_c}{R} - I_2 = 0$$

$$V_b - V_c - I_2 R = 0 \quad -③$$

$$② - ①$$

$$(-5V_1 + V_a - V_c) - (5V_1 + V_a - V_b) = 0$$

$$-10V_1 + V_b - V_c = 0$$

$$-10V_1 + I_2 R = 0 \quad \boxed{I_2 R = 10V_1}$$